

1. A) Simplify the expression $F(q, r, s, t) = (r!s+!qt)(q!r+s!t)$

$(r!s+!qt)(q!r+s!t)$
 $(q!r+s!t)r!s+(q!r+s!t)!qt$
 $r!sq!r+r!ss!t+(q!r+s!t)!qt$
 $r!ss!t+(q!r+s!t)!qt$
 $(q!r+s!t)!qt$
 $!qtq!r+!qts!t$
 $!qts!t$
 0

B) Simplify the expression $F(q, r) = !(q+r)!(!q+!r)$



$!(q+r)!(!q+!r)$
 $(!q!r)!(!q+!r)$ DeMorgan's law
 $(!q!r)(qr)$ DeMorgan's law and double complement law
 0 Inverse law $x!x=0$

C) Simplify the expression $F(q, r, s) = !q(!rs+rs)+qrs$

$!q(!rs+rs)+qrs$
 $!qs(!r+r)+qrs$
 $!qs(1)+qrs$
 $!qs+qrs$
 $s(qr+!q)$
 $sr+s!q$

2. A) (We could also say that $!x!x = !x$ but I chose to keep it as $!x!x$)

X	Y	!X	XY	!X!X	F=(XY+!X!X)
0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1

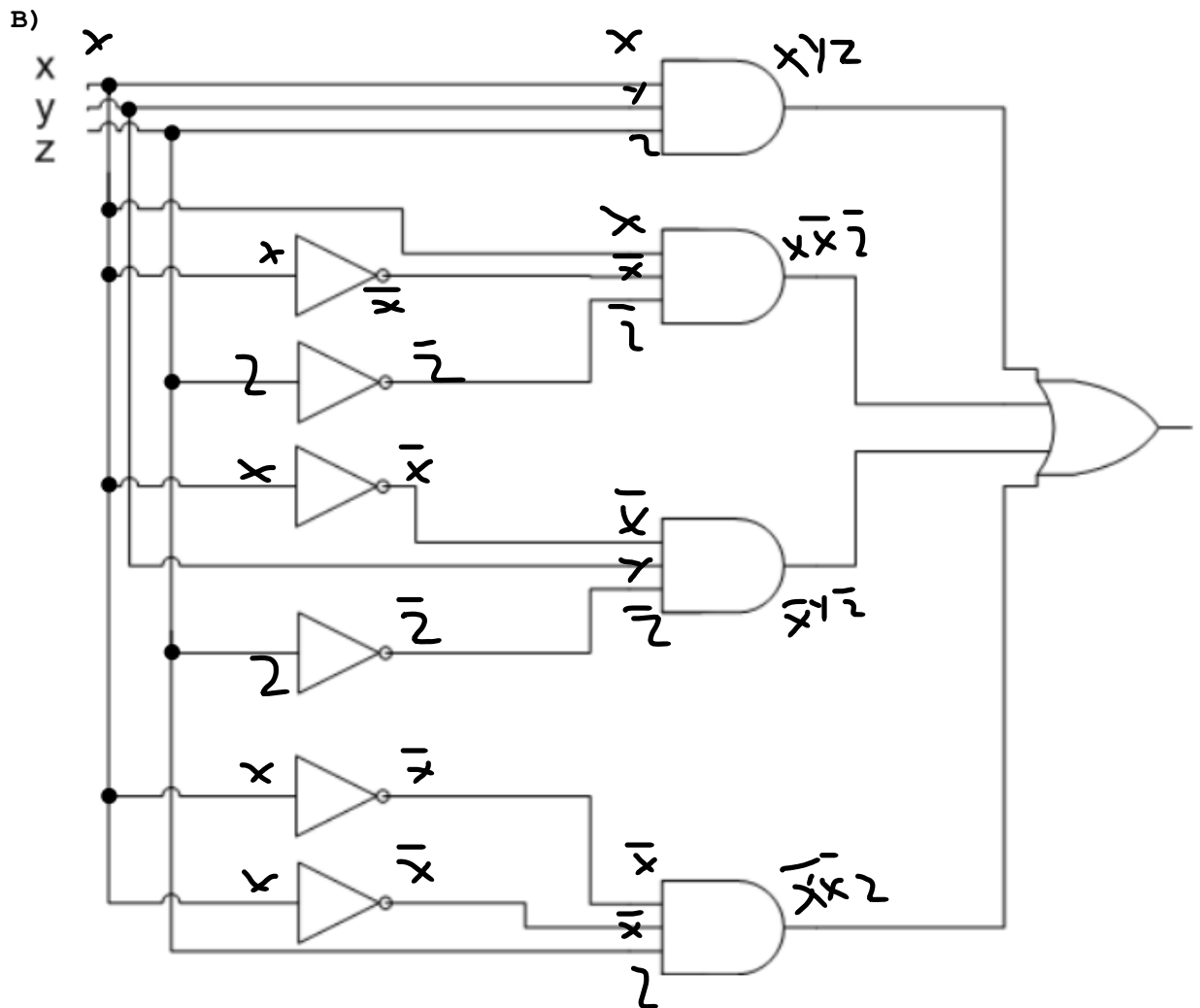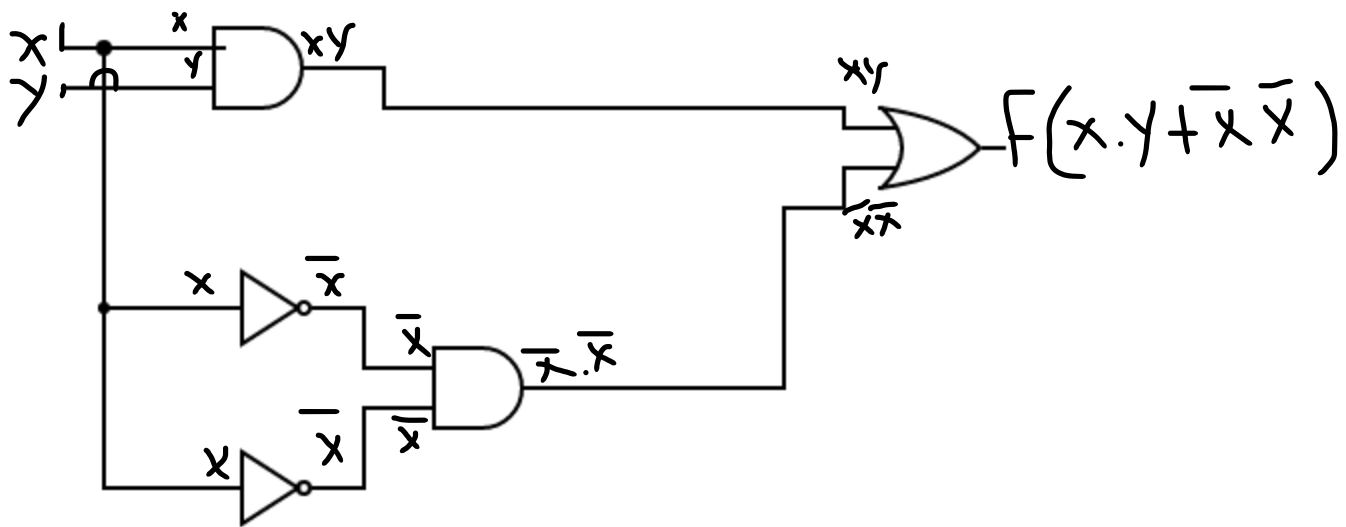


$$F = XYZ + X!X!Z + !XY!Z + !X!XZ$$

XYZ	!X	!Z	X!X!Z	!XY!Z	!X!XZ
000	1	1	011	101	110
001	1	0	010	100	111
010	1	1	011	111	110
011	1	0	010	110	111
100	1	1	101	001	000
101	0	0	100	000	001
110	0	1	101	011	000
111	0	0	100	010	001

X	Y	Z	!X	!Z	XYZ	X!X!Z	!ZY!Z	!X!XZ	F=(XYZ + X!X!Z+!XY!Z+!X!XZ)
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	1

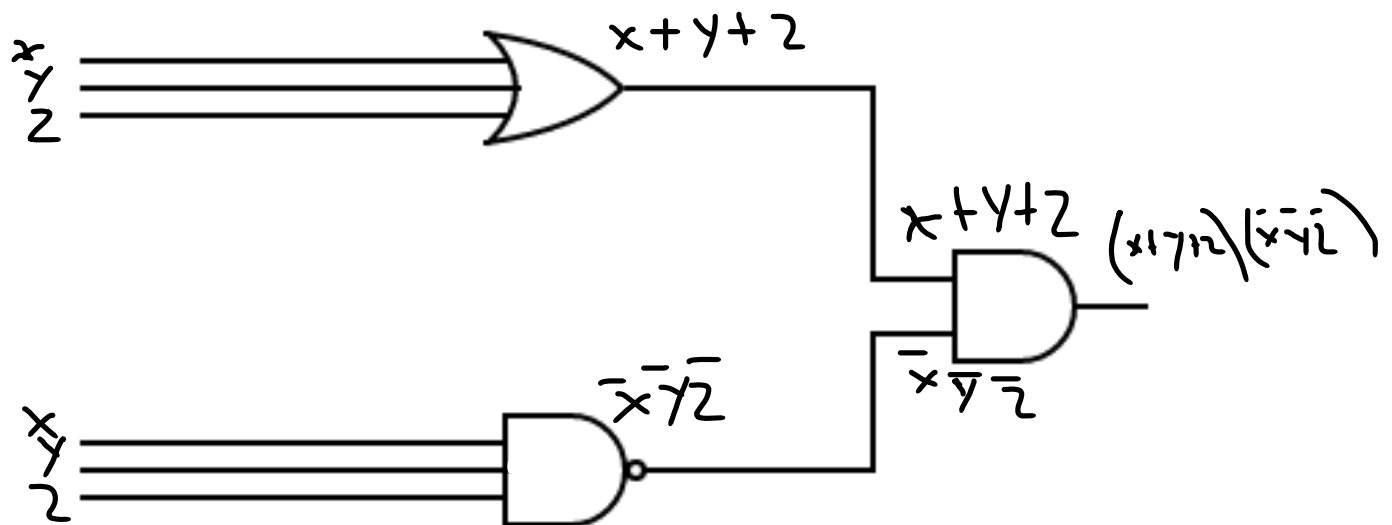3. Combinational Circuit for $(x+y+z)(x'y'z')$



4. A) Describe F in sum of products form

$$F(x, y, z) = \sum (m_2, m_3, m_6, m_7)$$

X	Y	Z	F
M (0) 0	0	0	0
M (1) 0	0	1	0
M (2) 0	1	0	1
M (3) 0	1	1	1
M (4) 1	0	0	0
M (5) 1	0	1	0
M (7) 1	1	1	1

$$M_2 = \neg x y \neg z$$

$$M_3 = \neg x y z$$

$$M_6 = x y \neg z$$

$$M_7 = x y z$$

$$F = M_2 + M_3 + M_6 + M_7$$

$$F = \neg X Y \neg Z + \neg X Y Z + X Y \neg Z + X Y Z$$

B) Simplify the function

$$F = \neg x y \neg z + \neg x y z + x y \neg z + x y z$$

$$F = \neg x y (\neg z + z) + x y (\neg z + z)$$


$$\neg z + z = 1$$

$$F = \neg x y + x y$$

$$F = y (\neg x + x)$$


$$F = y$$

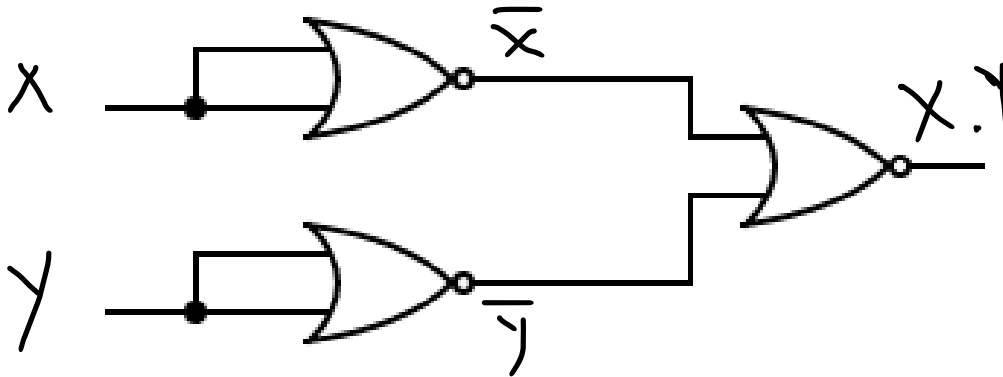5. A) Drawing the circuit AND using only NOR




The reason why we ended up with $X.Y$ is because $X' + Y' = (X' + Y')' = X.Y$ using Demorgan's law.

B) Drawing the circuit OR using only NOR

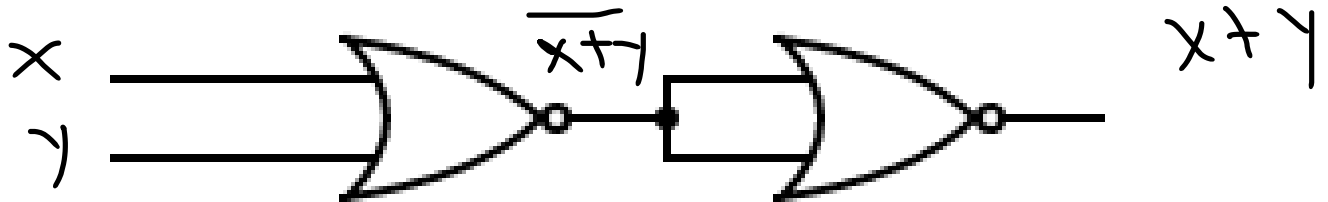

The reason why we ended up with $X+Y$ is because $!(X+Y) = !X!Y = !(X!Y) = X+Y$

6.

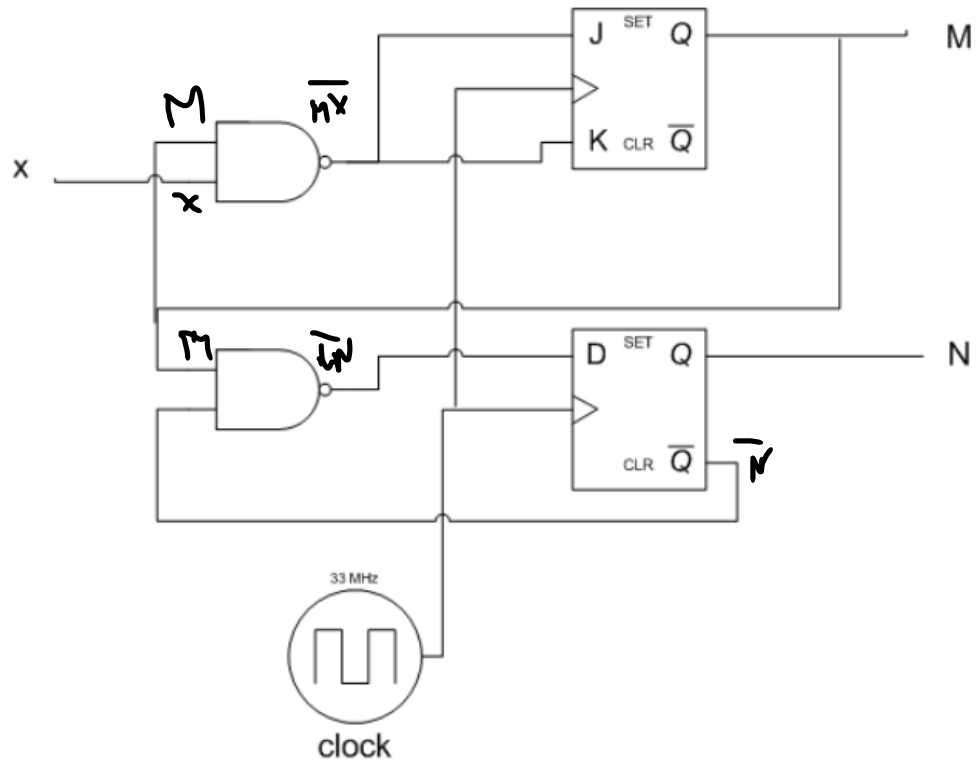

$$J = \neg(XM)$$

$$K = \neg(XM)$$

$$D = \neg(M+N)$$

JK Truthtable:

CLK	J	K	Q _{n+1}
0	X	X	Q _n
1	0	0	Q _n
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	!Q _n

Current State

Input

J.K (States)

Next State

M	N	X	J= !(XM)	K= !(XM)	D= !M+N	M(t+1)	N(t+1)
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	0	0	1	1	1